
Introduction à VHDL


Daniel Etiemble
de@lri.fr

Introduction à VHDL

 - Exemple de conception
 - Code VHDL pour réaliser un comparateur 4 bits

```
-- eqcomp4 est un comparateur 4 bits  
entity eqcomp4 is  
  port (a, b: in bit_vector(3 downto 0);  
         equals : out bit);  
end eqcomp4;
```

```
architecture dataflow of eqcomp4 is  
begin  
  equals <= '1' when (a = b) else '0';  
end dataflow;
```




NOTE:

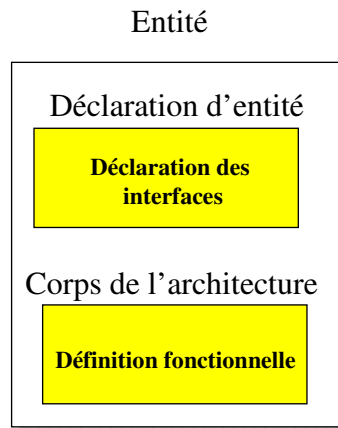1. -- indique un commentaire
2. Deux parties dans le code


Format VHDL

- Le code VHDL décrit une entité en deux parties
 - Déclaration d'entité
 - Corps de l'architecture
- Il y a aussi d'autres aspects
 - package
 - configuration



Déclaration d'entité

 - Description des entrées sorties
 - Comme le schéma d'un composant
 - Description des "ports" d'un composant (les "pattes" d'E/S du schéma)
 - **entity** <name> **is** . . . **end** <name>;
 - EXEMPLE : un additionneur 4 bits



Schéma

```
entity add4 is port(  
  a, b: in std_logic_vector(3 downto 0);  
  ci: in std_logic;  
  sum: out std_logic_vector(3 downto 0);  
  co: out std_logic);  
end add4;
```

PORTS

- Chaque signal d'E/S d'une entité est appelé port
 - Un port est un objet de type données qui peut recevoir des valeurs et être utilisé dans des expressions
 - Chaque port a un nom, une direction (mode) et un type de données
- Nom de port
 - Majuscules/minuscules sont équivalents
 - Le premier caractère doit être une lettre
 - Le dernier caractère ne peut être un “underscore”
 - Deux “underscores” successifs sont interdits

Modes et types

- Un mode décrit la direction du transfert d'une donnée à travers un port
 - in
 - out
 - inout (signaux bidirectionnels)
 - buffer (un nœud interne utilisé pour feedback)
- Il y a plusieurs types de données disponibles
 - Boolean, bit, bit_vector, integer
 - La bibliothèque standard IEEE fournit également std_ulogic et std_logic et des tableaux de ces deux types
 - On doit signaler à VHDL d'utiliser cette bibliothèque

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

Architecture

- Une architecture décrit le contenu d'une entité
- VHDL a trois styles d'architecture qui peuvent être combinée dans le corps d'une architecture
 - Comportemental
 - Flot de données
 - Structurel
- Le même circuit peut être décrit en utilisant n'importe lequel des trois styles

Description comportementale

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity eqcomp4 is port(
  a, b: in std_logic_vector(3 downto 0)
  equals: out std_logic);
end eqcomp4;

architecture behavioral of eqcomp4 is
begin
  comp: process (a, b)
  begin
    if a = b then
      equals <= '1';
    else
      equals <= '0';
    end if;
  end process comp;
end behavioral;
```

- Une description comportementale fournit un algorithme qui modélise le fonctionnement du circuit
- Une déclaration de processus contient un algorithme
 - Elle commence par une étiquette (optionnelle), le mot clé “process” et une liste des signaux actifs (*sensitivity list*)
 - La liste des signaux actifs indique quels signaux provoqueront l'exécution du processus

Description flot de données

- Une description flot de données spécifie comment la donnée est transférée de signal à signal sans utiliser d'affectations séquentielles (comme dans la description comportementale)
- Cette description ne nécessite pas de déclaration de processus
- Toutes les déclarations s'exécutent en même temps (*"concurrent signal assignment"*)

```
architecture dataflow of eqcomp4 is  
begin  
    equals <= '1' when (a = b) else '0';  
end dataflow;
```

Descriptions structurelles

- Les composants sont instanciés et connectés.
 - Ils doivent être définis dans un package et compilés dans une bibliothèque
 - Les bibliothèques sont attachées par une déclaration


xnor2 and **and4** sont dans la bibliothèque **work.gatespkg**.

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity eqcomp4 is port(  
    a, b: in std_logic_vector(3 downto 0)  
    equals: out std_logic);  
end eqcomp4;  
  
use work.gatespkg.all;  
architecture struct of eqcomp4 is  
    signal x : std_logic_vector(0 to 3)  
begin  
    u0: xnor2 port map (a(0),b(0),x(0));  
    u1: xnor2 port map (a(1),b(1),x(1));  
    u2: xnor2 port map (a(2),b(2),x(2));  
    u3: xnor2 port map (a(3),b(3),x(3));  
    u4: and4 port map (x(0),x(1),x(2),x(3),equals);  
end struct;
```


Modélisation structurelle en VHDL

- Concevoir une fonction majorité à trois entrées

 – La déclaration d'entité est équivalente à



 – La déclaration d'architecture est équivalente à



Les composants sont des portes ET et des portes OU

VHDL Code

- Aspect du code VHDL :

- L'architecture a trois déclarations
 - Deux composants
 - Un signal
- Les déclarations de composants correspondent à leur entité
- Les déclarations de signaux créent un ou plusieurs signaux internes

```
entity MAJORITY is port(
  A_IN, B_IN, C_IN: in BIT;
  Z_OUT          : out BIT);
end MAJORITY;

architecture struct of MAJORITY is
--Declare logic operators
component AND2_OP
  port (A, B : in BIT; z : out BIT);
end component;
component OR3_OP
  port (A, B, C : in BIT; z : out BIT);
end component;
--Declare signals to interconnect logic operators
signal INT1, INT2, INT3 : BIT;
begin
  A1: AND2_OP port map (A_IN,B_IN,INT1);
  A2: AND2_OP port map (A_IN,C_IN,INT2);
  A3: AND2_OP port map (B_IN,C_IN,INT3);
  A4: OR3_OP port map (INT1,INT2,INT3,Z_OUT);
end struct;
```

Déclaration de composants

- Les composants nécessaires sont aussi décrits avec un style VHDL

```
entity AND2_OP is
  port
    (A, B : in BIT;
     Z   : out BIT);
end AND2_OP;

architecture MODEL of AND2_OP is
begin
  Z <= A and B;
end MODEL;
```

```
entity OR3_OP is
  port
    (A, B, C : in BIT;
     Z   : out BIT);
end OR3_OP;

architecture MODEL of OR3_OP is
begin
  Z <= A or B or C;
end MODEL;
```

Ici modélisation “flot de données”

Instanciation des composants


- Le circuit Majorité contient quatre déclarations d’instanciation de composants
 - Elles commencent par une étiquette suivie de :
 - Puis un nom de composant
 - “port map” décrit comment chaque composant est connecté au reste du système.
- Ce sont des déclarations concurrentes : l’ordre n’a pas d’importance
 - Elles sont toutes exécutées en même temps

```
begin
  A1: AND2_OP port map (A_IN,B_IN,INT1);
  A2: AND2_OP port map (A_IN,C_IN,INT2);
  A3: AND2_OP port map (B_IN,C_IN,INT3);
  A4: OR3_OP port map (INT1,INT2,INT3,Z_OUT);
end struct;
```

Logique séquentielle

- Passage d'un état à l'état suivant sur une transition d'horloge
 
```
label: process (CLK)
begin
    if(rising_edge(CLK)) then
        D    <=  C;
        B    <=  A;
        C    <=  B;
    end if;--CLK
end process;--main
```



Structures hiérarchiques

- Il n'y a pas de restrictions sur la hiérarchisation des modèles structurels
 - Les entités d'une réalisation peuvent utiliser des composants dont les entités à leur tour peuvent utiliser des composants

EXEMPLE : un circuit avec deux circuits majorité qui détecte quand deux groupes de trois entrées ont tous deux un signal de sortie haut.

```
entity MAJORITY_2x3 is port(
    A1,B1, C1  : in BIT;
    A2, B2, C2  : in Bit;
    Z_OUT      : out BIT);
end MAJORITY_2x3;

architecture struct of MAJORITY_2x3 is
    component AND2_OP
        port (A, B : in BIT; z : out BIT);
    end component;
    component MAJORITY
        port (A_IN,B_IN,C_IN : in BIT
              Z_OUT        : out BIT);
    end component;
    signal INT1, INT2: BIT;
begin
    M1: MAJORITY port map (A1,B1,C1,INT1);
    M2: MAJORITY port map (A2,B2,C2,INT2);
    A1: AND2_OP port map (INT1,INT2,Z_OUT);
end struct;
```


PACKAGES

```
package LOGIC_OPS is
component AND2_OP
  port (A, B : in BIT; z : out BIT);
end component;
component OR32_OP
  port (A, B, C : in BIT; z : out BIT);
end component;
component NOT_OP
  port (A, : in BIT; A_BAR : out BIT);
end component;
end LOGIC_OPS;
```

- Un package sert à réutiliser un ensemble de déclarations de composants
 - Un package commence par le mot clé *package* et se termine par le mot clé *end*
 - Il contient les définitions de composants et de signaux (et plus...)
- Ce package pourrait être sauvegardé dans la bibliothèque WORK et appelé par
 - uses WORK.LOGIC_OPS.all
- Ou il pourrait être inclus dans le fichier source qui contient toutes les entités pour un problème

Bibliothèques

- Une bibliothèque contient du code compilé d'entités de conception
 - Il y a une bibliothèque standard VHDL
 - Lors de la compilation d'un projet, il est rangé par défaut dans la bibliothèque WORK
- L'utilisation d'une bibliothèque implique la déclaration


library <nom_bibliothèque>;

- Pour accéder à ses packages:

use <nom_bibliothèque>.<nom_bibliothèque>.all;

Opérateurs pour instructions spécialisées NIOS

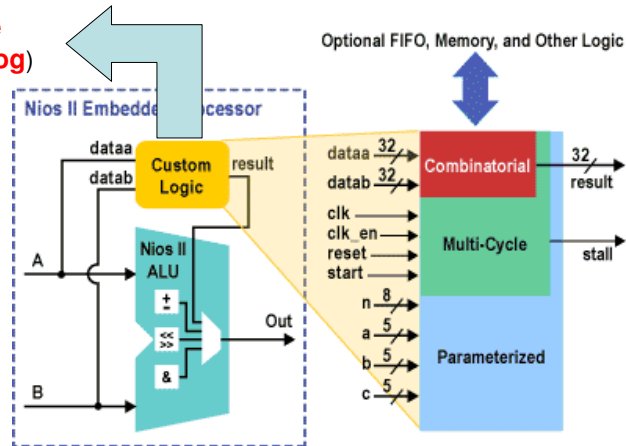A spécifier à l'aide
de VHDL (ou Verilog)



Les entités

```
entity X is
    port
    (
        dataa : in    std_logic_vector(31 downto 0);
        result :out  std_logic_vector(31 downto 0)
    );
end X;
```

UNAIRES

```
entity Y is
    port
    (
        dataa : in    std_logic_vector(31 downto 0);
        datab : in   std_logic_vector(31 downto 0);
        result :out  std_logic_vector(31 downto 0)
    );
end Y;
```

BINAIRES

Exemple d'architectures (1)

- Opérateurs MAX sur 32 bits

```
architecture comp of max32 is
begin
    result <= dataa when dataa > datab else datab ;
end comp; -- end of architecture
```

```
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
--use IEEE.std_logic_signed.all;
```

Exemple d'architecture (2)

- MIN32 SIMD (4 x 8 bits)

```
architecture comp of min32simd is

begin
result (7 downto 0) <= dataa (7 downto 0)
    when (dataa (7 downto 0) < datab (7 downto 0))
    else datab (7 downto 0);
result (15 downto 8) <= dataa (15 downto 8)
    when (dataa (15 downto 8) < datab (15 downto 8))
    else datab (15 downto 8);
result (23 downto 16) <= dataa (23 downto 16)
    when (dataa (23 downto 16) < datab (23 downto 16))
    else datab (23 downto 16);
result (31 downto 24) <= dataa (31 downto 24)
    when (dataa (31 downto 24) < datab (31 downto 24))
    else datab (31 downto 24);
end comp; -- end of architecture
```