

Corrigé TD 8 – Exécution des instructions

Dans ce TD, on utilise le jeu d'instruction NIOS II (processeur « logiciel » pour FPGA Altera).

Hypothèses

Le séquençage des instructions est réalisé par une horloge.

 


Figure 1 : signal d'horloge

En un cycle d'horloge, on peut effectuer un transfert d'un ou plusieurs registres vers un autre registre à travers un opérateur combinatoire (UAL, comparateur) ou la mémoire. On peut bien évidemment avoir en un cycle un transfert d'un registre vers un autre registre, sans opération intermédiaire.

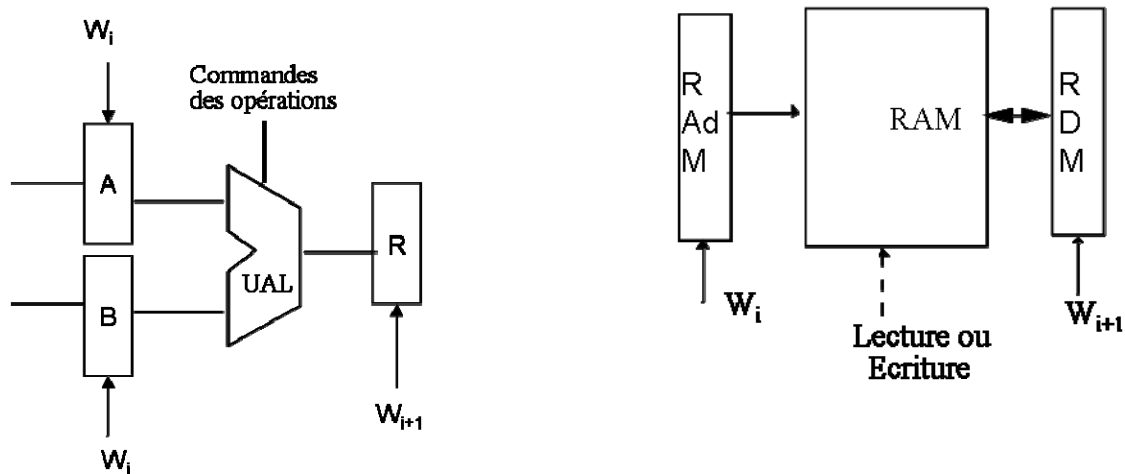


Figure 2 : Transferts en un cycle

Version 1 : structure 3 bus

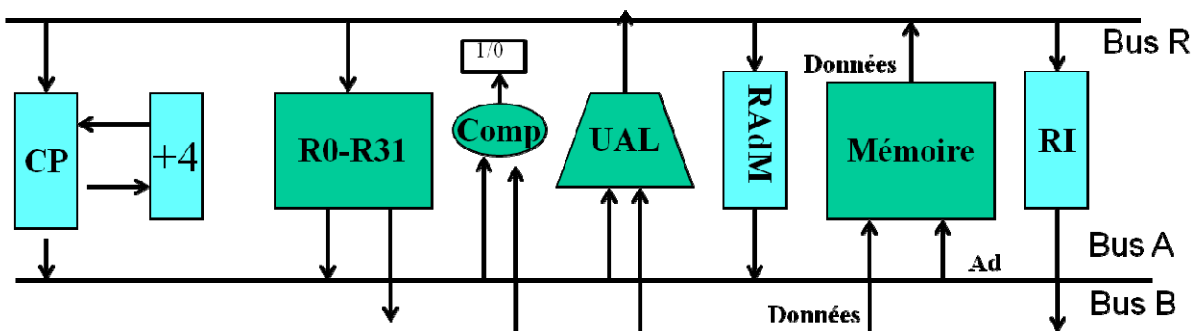


Figure 3 : Chemin de données (version 1).

Q 1) Quels sont les différentes étapes pour l'exécution des types d'instructions suivantes

Toutes les instructions commencent par un tronç commun

RI ← Mem (CP) // CP ← CP+4 // 1 cycle

Actions

Bus A \leftarrow CP
Lecture Mémoire et +4
RI \leftarrow Données Mémoire et CP \leftarrow Sortie +4

Instructions arithmétiques/logiques/comparaison de format R

Rk \leftarrow Ri Opération Rj // 1 cycle

Actions

Bus A \leftarrow Ri // Bus B \leftarrow Rj
Opération UAL
Rk \leftarrow sortie UAL

Instructions arithmétiques/logiques/comparaison de format I

Rk \leftarrow Ri Opération ExtensionIMM16 // 1 cycle

Actions

Bus A \leftarrow Ri // Bus B \leftarrow IMM16 avec extension signe
Opération UAL
Rk \leftarrow sortie UAL

Instructions mémoire

RAdM \leftarrow Ri Opération ExtensionIMM16 // 1 cycle

Actions

Bus A \leftarrow Ri // Bus B \leftarrow IMM16 avec extension signe
Opération UAL
RAdM \leftarrow sortie UAL

Rk \leftarrow Mem (RAdM) // 1 cycle ou Mem(RAdM) \leftarrow Rk // 1 cycle

Actions

Bus A \leftarrow RAdM
Lecture ou Ecriture Mémoire
Rk \leftarrow sortie Mémoire (Lecture) ou rien (Ecriture)

Instructions de branchement conditionnel

Booléen \leftarrow (Ri cond Rj) // 1 cycle

Actions

Bus A \leftarrow Ri // Bus B \leftarrow Rj
Comparaison selon condition
Booléen \leftarrow Sortie comparateur

Si Booléen == vrai alors CP \leftarrow CP + ExtensionIMM16 // 1 cycle

Actions

Bus A \leftarrow CP // Bus B \leftarrow IMM16 avec extension signe
Addition UAL
Si Booléen == vrai alors CP \leftarrow sortie UAL

Instructions de saut (JMP Ri)

CP \leftarrow Ri // 1 cycle

Actions

Bus A \leftarrow Ri // Bus B \leftarrow R0
Addition UAL
CP \leftarrow sortie UAL

Instructions Callr (format R)

R31 \leftarrow CP (CP est en fait NCP comme résultat du tronç commun) // 1 cycle

CP ← Ri // 1 cycle

Actions

Bus A ← CP // Bus B ← R0

Addition UAL

R31 ← sortie UAL

Actions

A ← Ri // Bus B ← R0

Addition UAL

CP ← sortie UAL

Q 2) Donner pour chaque type d'instructions le temps d'exécution en nombre de cycles d'horloge

| Type d'instructions | Nombre de cycles |
|---------------------------|------------------|
| Arithmétique et logique R | 2 |
| Arithmétique et logique I | 2 |
| Mémoire | 3 |
| Branchement conditionnel | 3 |
| Saut | 2 |
| Callr | 3 |

Q 3) Définir l'ensemble des commandes pour contrôler l'exécution des instructions

Registres vers bus

Des barrières de bus (interrupteurs)

Bus A : TCP, TRi, TRAdM

Bus B : Tri, TRI (pour IMM16 avec extension)

Ecriture dans les registres

Des commandes d'écriture

WCP, WRi (sauf R0), Wcomp (booléen) WRAdM, WRI

Commandes mémoire

Lecture, Ecriture

Commandes UAL

Addition, Soustraction, Opérations logiques (AND, OR, etc)

Lecture du banc de registres

Numéro de registre

Ecriture dans CP

Commande d'un multipleur : Bus R ou Sortie additionneur +4

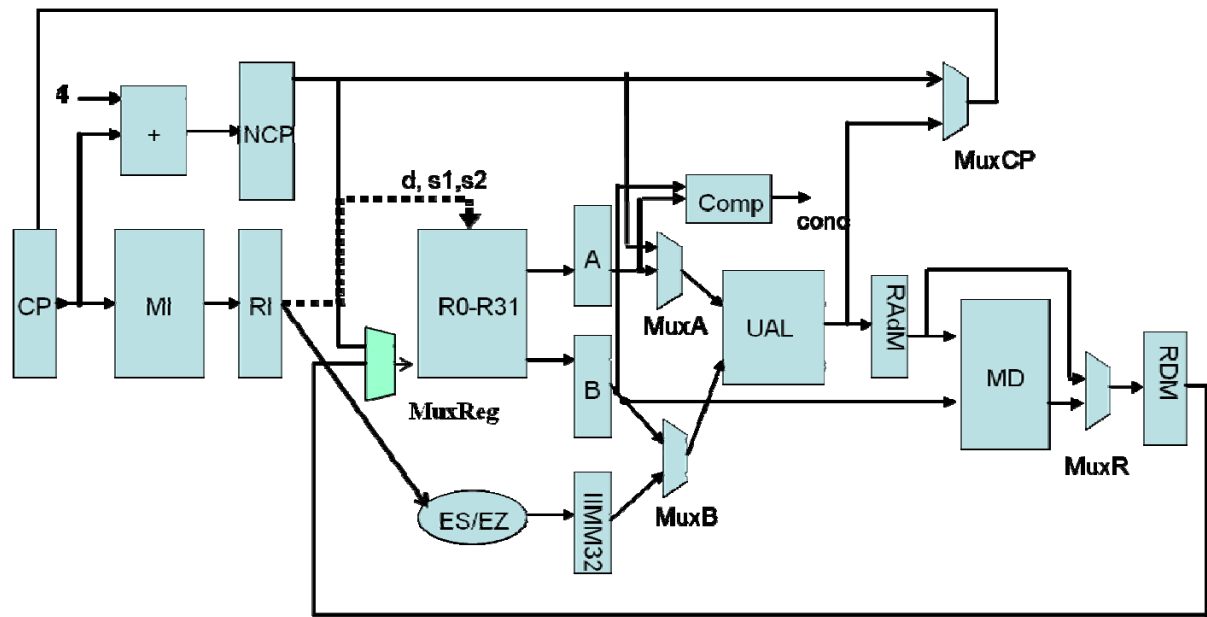
Version 2

Figure 4 : chemin de données (version 2)

Q 4) Quels sont les différentes étapes pour l'exécution des types d'instructions suivantes

Tronc commun

$NCP \leftarrow CP+4$ // $RI \leftarrow MI(CP)$ // 1 cycle

Instructions arithmétiques/logiques/comparaison de format R

$A \leftarrow Ri$ // $B \leftarrow Rj$ // 1 cycle

$RADM \leftarrow A+B$ // 1cycle

$RDM \leftarrow RADM$ // 1 cycle

$Rk \leftarrow RDM$ // 1 cycle

Instructions arithmétiques/logiques/comparaison de format I

$A \leftarrow Ri$ // $IMM32 \leftarrow IMM16$ (dans RI) avec extension // 1 cycle

$RADM \leftarrow A+IMM32$ // 1cycle

$RDM \leftarrow RADM$ // 1 cycle

$Rk \leftarrow RDM$ // 1 cycle

Instructions mémoire

$A \leftarrow Ri$ // $IMM32 \leftarrow IMM16$ (dans RI) avec extension // 1 cycle

$RADM \leftarrow A+IMM32$ // 1cycle

$RDM \leftarrow MD(RADM)$ en lecture et $MD(RADM) \leftarrow B$ en écriture // 1 cycle

$Rk \leftarrow RDM$ // 1 cycle

Instructions de branchement conditionnel

$A \leftarrow Ri$ // $IMM32 \leftarrow IMM16$ (dans RI) avec extension // 1 cycle

Si (Ri cond Rj) $CP \leftarrow A+IMM32$. L'addition est toujours effectuée. L'écriture dans CP n'intervient que si la condition est vraie // 1 cycle

Instructions de saut (JMP Ri)

$A \leftarrow Ri$ // $B \leftarrow R0$ // 1 cycle

$CP \leftarrow Ri + R0$ // 1 cycle

Instructions Callr

$A \leftarrow Ri$ // $B \leftarrow R0$ // 1 cycle

$CP \leftarrow Ri + R0$ // $R31 \leftarrow NCP$ // 1 cycle

Q 5) Donner pour chaque type d'instructions le temps d'exécution en nombre de cycles d'horloge

| Type d'instructions | Nombre de cycles |
|---------------------------|------------------|
| Arithmétique et logique R | 5 |
| Arithmétique et logique I | 5 |
| Mémoire | 5 |
| Branchement conditionnel | 3 |
| Saut | 3 |
| Callr | 3 |

Q 6) Définir l'ensemble des commandes pour contrôler l'exécution des instructions

Commandes d'écriture

WCP, WNCP, WRI, WRegistre (avec numéro registre d), WA, WB, WIMM32, WRADM, WRDM

Multiplexeurs

MuxA, MuxB, MuxCP, Mux Reg.

Commande UAL

Addition, soustraction, opérations logiques

Commande MD

Lecture, Ecriture.

NB : la version 2 est une étape vers l'exécution pipeline des instructions.