

3. Algèbre de Boole et circuits logiques

Plan


- Algèbre de Boole et fonctions booléennes
 - Algèbre de Boole
 - Représentations des fonctions booléennes
 - Formes normales
 - Minimisation
- Circuits combinatoires
- Circuits séquentiels

Architecture - L2S3

2

Motivation

 - Information Etat Haut - Etat Bas
- Abstraction : \vee
 - Etat Haut est associé à 1
 - Etat Bas est associé à 0



On étudie les propriétés formelles de la représentation abstraite uniquement en vue d'une *réalisation matérielle*.
->Vision très partielle

Architecture - L2S3

3

Algèbre de Boole

Soit E un ensemble non vide, muni de deux opérations binaires $+$ et \cdot , d'une opération unaire notée $\bar{}$, et deux éléments particuliers de E notés 0 et 1 . $(E, 0, 1, +, \cdot, \bar{})$ est une algèbre de Boole si

- (i) les opérations $+$ et \cdot sont commutatives et associatives
- (ii) 0 est neutre pour $+$ et 1 pour \cdot .
- (iii) $+$ et \cdot sont distributives l'une sur l'autre
- (iv) $\forall a \in E, a \cdot a = 0$ et $a + a = 1$

Architecture - L2S3

4

L'algèbre de Boole des circuits logiques

• $E = \{0, 1\}$ et $+$, \cdot , $\bar{}$ sont définies formellement par :

+	0	1
0	0	1
1	1	1

\cdot	0	1
0	0	0
1	0	1

$\bar{}$	
0	1
1	0

- Interprétation logique, au sens philosophique,
 \cdot = ET, $+$ = OU, $\bar{}$ = NEGATION (NOT)
- Notation : priorité de $\bar{}$ sur $+$

Architecture - L2S3

5

Propriétés

Si $(E, 0, 1, +, \cdot, \bar{})$ est une algèbre de Boole, $(E, 1, 0, \cdot, +, \bar{})$ est aussi une algèbre de Boole.

$\bar{\bar{a}} = a$
$a + a = a$ et $a \cdot a = a$
$a + 1 = 1$ et $a \cdot 0 = 0$
$a + 0 = a$ et $a \cdot 1 = a$

Règles de De Morgan
$\forall a, b \in E, \overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$
$\forall a, b \in E, \overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$

Architecture - L2S3

6

Fonctions booléennes

- Fonctions de $\{0,1\}^n$ vers $\{0,1\}$
- Représentations
 - En extension : tables de vérité
 - Algébrique : $f(a,b,c) = !b + a.c$
 - La représentation algébrique n'est pas unique : $a + a = a$

a	b	c	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Architecture - L2S3

7

Minterms

Un terme produit (minterm) est un produit de toutes les variables d'entrées, complémentées ou non.

- Pour n variables d'entrée, il y a 2^n minterms
- Chaque minterm correspond à une ligne de la table de vérité. Chaque variable est complémentée si dans cette ligne sa valeur est 0, non complémentée sinon

$$m_0 = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_0$$

$$m_1 = \bar{x}_1 \cdot x_0$$

$$m_2 = x_1 \cdot \bar{x}_0$$

$$m_3 = x_1 \cdot x_0$$

x0	x1	m3	m2	m1	m0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Architecture - L2S3

8

« Théorème » de Shannon

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bar{x}_1 \cdot f(0, x_2, \dots, x_n) + x_1 \cdot f(1, x_2, \dots, x_n)$$

Trivial: Les deux membres sont identiques pour $x_1 = 0$ et $x_1 = 1$

Applications

- Ecrire la fonction comme un polynôme aux x_i et x_i complémentés (FDN, FCN)
- Exprimer l'expression à partir de fonctions multiplexeurs

Architecture - L2S3

9

Forme disjonctive normale

La forme disjonctive normale d'une fonction est le OU des minterms pour lesquels la fonction vaut 1

a	b	c	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$f = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + \bar{a}.\bar{b}.c + \bar{a}.b.\bar{c} + \bar{a}.b.c + a.\bar{b}.\bar{c} + a.\bar{b}.c + a.b.\bar{c} + a.b.c$$

Notation : $\sum m_i$
Exemple
 $f = m_0 + m_1 + m_4 + m_5 + m_7$

Architecture - L2S3

10

Forme conjonctive normale

- Un terme somme (maxterm) est une somme de toutes les variables d'entrées, complémentées ou non.
- Chaque maxterm correspond à une ligne de la table de vérité. Chaque variable est complémentée si dans cette ligne sa valeur est 1, non complémentée sinon.

La forme conjonctive normale d'une fonction est le ET des maxterms pour lesquels la fonction vaut 0.

a	b	c	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$f = (a + \bar{b} + c).(a + \bar{b} + \bar{c}).(\bar{a} + \bar{b} + c)$$

Notation : $\prod M_i$
Exemple
 $f = M_2 . M_3 . M_6$

Architecture - L2S3

11

Contexte : expressions booléennes

- Toute expression de n variables booléennes
- Grâce aux lois de De Morgan, on peut considérer que les négations ne concernent que les variables individuelles
- Forme disjonctive normale (FDN)
OU de ET
 $a.!b + a.c.d$
- Forme conjonctive normale (FCN)
ET de OU
 $(a + !b) . (a+c+d)$

Architecture - L2S3

12

Contexte : expressions booléennes

- FCN : chaque clause exprime une contrainte
- Question fondamentale : satisfiabilité
- Satisfiabilité d'une expression en FDN : au moins un ET ne contient pas une variable et son complément
- Le problème général de la satisfiabilité est NP complet

Architecture - L2S3

13

Fonctions incomplètement spécifiées

La valeur de la fonction n'est pas significative pour certaines valeurs des variables d'entrée.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Le segment a est allumé pour 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

$$a = e_1 + e_3 + \overline{e_2} \cdot \overline{e_0} + e_2 \cdot e_0$$

Architecture - L2S3

14

Minimisation

- Expression minimisée d'une fonction logique : « plus simple »
 - Moins de minterms : plus petit OU
 - Moins de variables dans chaque minterm : plus petits ET
- Contrainte : logique à 2 niveaux – FD ou FN

a	b	f
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

$$\overline{a}\overline{b} + a\overline{b} + ab = a + \overline{b}$$

Architecture - L2S3

15

Minimisation

- Monôme *premier* : qui n'est contenu dans aucun autre
- *Base irredondante* : ensemble de monômes premiers
 - (a) Dont la somme est égale à la fonction
 - (b) Telle que si on enlève un monôme, (a) n'est plus vraie
- *Base irredondante minimale* : en nombre de monômes, puis en taille de monômes
 - Pas d'unicité
 - Le problème est NP-complet. Des algorithmes heuristiques professionnels existent.
 - Tables de Karnaugh: méthode jouet

Architecture - L2S3

16

Bases irredondantes minimales

Pas d'unicité



Equivalentes

Plus gros monôme
Non optimale

Architecture - L2S3

17

Principe des tables de Karnaugh


Exploiter la propriété

$$a + !a = 1$$

par une représentation graphique

$$\bar{a}\bar{b} + a\bar{b} + ab = (\bar{a}\bar{b} + a\bar{b}) + (a\bar{b} + ab)$$


$$= \bar{b} + a$$

 

Architecture - L2S3

18

Tables de Karnaugh : exemples

 


Architecture - L2S3

19

Tables de Karnaugh : exemples

a	b	c	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

 

La fonction peut s'écrire comme le OU des regroupements par puissances de 2

Architecture - L2S3


20

Fonctions incomplètement spécifiées

La valeur de la fonction n'est pas significative pour certaines valeurs des variables d'entrée.



 Le segment a est allumé pour 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9




$$a = e_1 + e_3 + \overline{e_2} \cdot \overline{e_0} + e_2 \cdot e_0$$

Architecture - L2S3

21

Retour sur définitions

 - Monôme **premier** : qui n'est contenu dans aucun autre
- **Base irredondante** : ensemble de monômes premiers
 - (a) Dont la somme est égale à la fonction
 - (b) Telle que si on enlève un monôme, (a) n'est plus vraie



Architecture - L2S3

22

Plan

- Algèbre de Boole et fonctions booléennes
- Circuits combinatoires
 - Portes logiques
 - Opérateurs élémentaires : multiplexeurs, décodeurs, encodeurs
 - Additionneur
- Circuits séquentiels

Architecture - L2S3

23

Circuits combinatoires

- Dispositif matériel qui **calcule** = réalise une ou des fonctions booléennes

$$f_0(e_0, e_1, \dots, e_{n-1}), \dots, f_{p-1}(e_0, e_1, \dots, e_{n-1})$$
- Synthèse logique : méthodes de conception des circuits combinatoires
- Compromis temps de propagation / encombrement / facilité de conception

Architecture - L2S3

24

Les opérateurs élémentaires


- Les opérateurs logiques : par les portes ET, OU, NAND, NOR, XOR...
- Portes complexes, dépendant de la technologie
- La **sélection** : par le multiplexeur ou le décodeur

Architecture - L2S3

25

Portes logiques

 Porte logique : circuit qui réalise une fonction élémentaire



Architecture - L2S3



26

Portes NAND et NOR

- Les portes ET et OU ne sont pas les plus simples à réaliser en technologie CMOS
- Les vraies portes élémentaires sont les portes **NAND, NOR et NOT**

$$\text{NAND}(a,b) = \overline{a \cdot b}$$

$$\text{NOR}(a,b) = \overline{a + b}$$

  

Architecture - L2S3

27

Technologie CMOS

- CMOS = Complementary Metal-oxide semiconductor
- Ici, transistor = interrupteur
- Le transistor P est ouvert si G=haut, fermé si G = bas
- Le transistor N est ouvert si G= bas, fermé si G = haut




Architecture - L2S3

28

Portes

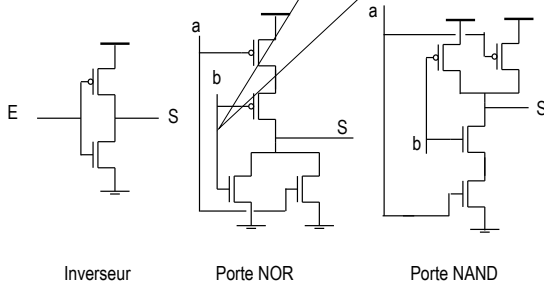Dès que a ou b vaut 1, un des deux t. en série est ouvert et un des 2 t. en // est passant



Architecture - L2S3

29

Portes NAND et NOR

- NAND et NOR sont **fonctionnellement complets** : on peut réaliser ET, OU et NOT a partir de chacun d'entre eux

$$\bar{a} = a.\bar{1} = \text{NAND}(a, 1)$$

$$\bar{a} = \overline{a.a} = \text{NAND}(a, a)$$

$$a.b = \overline{\overline{a.b}} = \text{NOT}(\text{NAND}(a,b))$$


$$a + b = \overline{\overline{a.b}} = \text{NAND}(\text{NOT}(a), \text{NOT}(b))$$

Architecture - L2S3

30

Portes logiques et algèbre de Boole

 - Les portes logiques ne réalisent les fonctions logiques qu'à certains points dans le temps
- Le *temps de propagation* d'un circuit est le temps qui sépare le positionnement des entrées de celui de la sortie
- Ordres de grandeur
 - Lumière dans le vide : 4ns/m – nano seconde – 10^{-9}
 - Temps de commutation: pico seconde – ps – 10^{-12}




Architecture - L2S3

31


NAND_k et NOR_k

$$\text{NAND}_k(x_1, \dots, x_k) = \overline{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_k}$$

$$\text{NOR}_k(x_1, \dots, x_k) = \overline{x_1 + x_2 + \dots + x_k}$$

 

NOR4

 

NAND4

Mais les contraintes technologiques limitent à un petit nombre d'entrées.

Architecture - L2S3

32

FDN et portes logiques

La forme disjonctive normale peut aussi s'exprimer par un NAND de NAND, en utilisant éventuellement des portes NAND_k

$$\begin{aligned} f &= \overline{\overline{a \cdot b \cdot c} + \overline{a \cdot \overline{b} \cdot c} + \overline{a \cdot b \cdot \overline{c}} + \overline{a \cdot \overline{b} \cdot \overline{c}}} \\ &= \overline{\overline{a \cdot b \cdot c} + \overline{a \cdot \overline{b} \cdot c} + \overline{a \cdot b \cdot \overline{c}} + \overline{a \cdot \overline{b} \cdot \overline{c}}} \\ &= \text{NAND}_4(\text{NAND}_3(\overline{a \cdot b \cdot c}), \text{NAND}_3(\overline{a \cdot \overline{b} \cdot c}), \\ &\quad \text{NAND}_3(\overline{a \cdot b \cdot \overline{c}}), \text{NAND}_3(\overline{a \cdot \overline{b} \cdot \overline{c}})) \end{aligned}$$

Architecture - L2S3


33

Le OU exclusif - XOR

a	b	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$a \oplus b = \bar{a}.b + a.\bar{b}$$

Porte XOR

 


Architecture - L2S3

34

Les Multiplexeurs

 - Fonction : **sélection**
- Le + simple : 1 parmi 2
 - si $c == 0$
 - alors
 - $s = e0$
 - sinon
 - $s = e1$




Architecture - L2S3

35

Les Multiplexeurs $2^n:1$

- 1 parmi 2^n
- $2^n \times p$ entrées de données,
- n entrées de contrôle,
- $1 \times p$ sortie
 
$$S = e_i \text{ si } c_{n-1} \dots c_0 = i$$




Architecture - L2S3

36

Multiplexeurs

Toute fonction Booléenne de n variables peut être implementée avec un multiplexeur 1 parmi 2^{n-1} .

a	b	c	f	
0	0	0	1	$S = 1$
0	0	1	1	$S = \bar{c}$
0	1	0	1	$S = 0$
0	1	1	0	$S = c$
1	0	0	0	
1	0	1	0	
1	1	0	0	
1	1	1	1	

 

Multiplexeurs

Pour une fonction de n variables, par exemple $f(A,B,C,D)$


- Avec un MUX 1 parmi 2^{n-1} donc $n-1$ lignes de sélection
- Définir un ordre des variables, par exemple $e_3 = A$, $e_2 = B$, $e_1 = C$, $e_0 = D$
- Les $n-1$ bits de poids fort vont vers les $n-1$ lignes de sélection, par exemple A,B,C
- Pour deux lignes consécutives, les valeurs possibles de la sortie sont soit 0, soit 1, soit e_0 , soit $!e_0$.
- Connecter 0, e_0 , $!e_0$, ou 1 à chaque entrée d'après le résultat de l'étape précédente.

Architecture - L2S3

38

Les décodeurs

 - n entrées de données, 2^n sorties = les minterms
Donc, 1 seule sortie active un instant donné
- Toute fonction booléenne peut être générée avec un décodeur et un OR : FDN




Architecture - L2S3

39

Réalisation structurée

 Un décodeur 3:8 à partir de décodeurs 2:4




Architecture - L2S3

40

Les encodeurs

Fonction réciproque du décodeur :

 Une seule entrée à 1, écriture binaire du numéro de l'entrée



Architecture - L2S3

41

Encodeur de priorité


- Priorité au 1 de plus fort poids
- Bit de validité
- Encodeur de priorité 4:2

e3	e2	e1	e0	s1	s0	V
0	0	0	0	X	X	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	d	0	1	1
0	1	d	d	1	0	1
1	d	d	d	1	1	1

Architecture - L2S3

42

Gestion d'interruption

 


Architecture - L2S3

43

Réalisation de fonctions booléennes

 - a. Une fonction de quelques variables, pas de régularité : logique "anarchique"
 (a \wedge b + c) \wedge (d.e)




Architecture - L2S3

44

Réalisation de fonctions booléennes

 - b. Plusieurs fonctions de plusieurs variables, pas de régularité : Programmable Logic Array (PLA)
- Optimise la surface et la faisabilité : q minterms, q à minimiser
 - Collectivement sur un ensemble de fonctions




Architecture - L2S3

45

Réalisation de fonctions booléennes

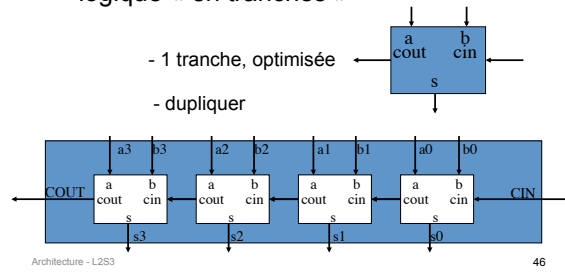
c. nx1 fonction de plusieurs variables :
logique « en tranches »



L'additionneur

L'additionneur 1 bit

a	b	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

$$S = \bar{a}\bar{b}.Cin + \bar{a}.b.\bar{Cin} + a.\bar{b}.\bar{Cin} + a.b.Cin$$


$$Cout = a.b + a.Cin + b.Cin$$

Architecture - L2S3

47

L'additionneur 1 bit en portes NAND_k
 
$$S = \bar{a}\bar{b}.Cin + \bar{a}.b.\bar{Cin} + a.\bar{b}.\bar{Cin} + a.b.Cin \quad Cout = a.b + a.Cin + b.Cin$$



L'additionneur 1 bit

Hypothèse : $1t$ par porte $NAND_k$ ou NOR_k

$$S = \bar{a}.\bar{b}.Cin + \bar{a}.b.\bar{Cin} + a.\bar{b}.\bar{Cin} + a.b.Cin$$

Temps de propagation : $3t$


$$Cout = a.b + a.Cin + b.Cin$$

Temps de propagation : $2t$

Architecture - L2S3

49

 L'additionneur n bits à propagation de retenue



Chemin critique : plus long chemin (en temps) des entrées vers une sortie

Additionneur :

- $2nt$ pour COUT
- $(2n + 1)t$ pour S_n , chemin critique
- Le problème provient du temps de propagation de la retenue

Architecture - L2S3

50


Retenue anticipée

- Accélérer le calcul de la retenue de sortie

Soient $P = a + b$ propager une retenue à 1

$G = a.b$ générer une retenue

Alors $Cout = G + P.Cin$

 

Architecture - L2S3

51

Retenue anticipée

Si $P = a + b$ et $G = a.b$
 alors $Cout = G + P . Cin$

En effet

$$Cout = a.b + a.Cin + b.Cin$$

$$= G + P . Cin$$

Remarque: vrai aussi pour $P = a \text{ XOR } b$

Circuit anticipateur de retenue

- Calcul en 2 couches logiques de la retenue sortante.

Exemple sur 4 bits

$$Cout_3 = G_3 + P_3 . Cout_2$$


$$= G_3 + P_3 . (G_2 + P_2 . Cout_1)$$

$$= G_3 + P_3 . (G_2 + P_2 . (G_1 + P_1 . Cout_0))$$


$$= G_3 + P_3 . (G_2 + P_2 . (G_1 + P_1 . (G_0 + P_0 . Cout_0)))$$

$$Cout_3 = G_3 + P_3 . G_2 + P_3 . P_2 . G_1 + P_3 . P_2 . P_1 . G_0 + P_3 . P_2 . P_1 . P_0 . Cout_0$$

Circuit anticipateur de retenue

 

 Additionneur à retenue anticipée – Version 1



S3 9t, le calcul anticipé ne change rien
 Cout3 2t pour G_i, P_i
 plus 2t pour le circuit anticipateur : 4t
 S7 temps de calcul de $Cout3$ plus additionneur à propagation : 13t
 Au lieu de 17t dans l'additionneur à propagation simple

Additionneur à retenue anticipée – Version 2

- Calcul anticipé de toutes les retenues

$$\begin{aligned}
 Cout_0 &= G_0 + P_0 \cdot Cout_1 \\
 Cout_1 &= G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot Cout_1 \\
 Cout_2 &= G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot Cout_1 \\
 &\text{etc.}
 \end{aligned}$$

- Toutes les retenues se calculent en 4t
 2t pour les G_i, P_i
 2t pour chaque retenue indépendamment
- Tous les S_i en 7t : 4 pour les retenues et 3 pour le calcul de S_i


Architecture - L2S3

56

Additionneur à retenue anticipée

 - Problème : l'hypothèse 2 couches logiques = 2t n'est valide que pour un petit nombre d'entrées, par exemple 4.
- Le même principe peut s'appliquer récursivement

$$Cout_3 = G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot Cout_1$$



Architecture - L2S3

57

Retenue anticipée par blocs


$$\begin{aligned}
 \text{Cout}_3 &= G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot \text{Cout}_1 \\
 \text{Cout}_3 &= G_{3,0} + P_{3,0} \cdot \text{Cout}_1 \\
 \text{Cout}_7 &= G_7 + P_7 \cdot G_6 + P_7 \cdot P_6 \cdot G_5 + P_7 \cdot P_6 \cdot P_5 \cdot G_4 + P_7 \cdot P_6 \cdot P_5 \cdot P_4 \cdot \text{Cout}_3 \\
 \text{Cout}_7 &= G_{7,4} + P_{7,4} \cdot \text{Cout}_3 \\
 &= G_{7,4} + P_{7,4} \cdot (G_{3,0} + P_{3,0} \cdot \text{Cout}_1) \\
 &\dots \\
 \text{Cout}_{15} &= G_{15,12} + P_{15,12} \cdot G_{11,8} + P_{15,12} \cdot P_{11,8} \cdot G_{7,4} + \\
 &P_{15,12} \cdot P_{11,8} \cdot P_{7,4} \cdot G_{3,0} + P_{15,12} \cdot P_{11,8} \cdot P_{7,4} \cdot P_{3,0} \cdot \text{Cout}_1
 \end{aligned}$$

Architecture - L2S3

58

Retenue anticipée par blocs
 
$$\begin{aligned}
 \text{Cout}_{15} &= G_{15,12} + P_{15,12} \cdot G_{11,8} + P_{15,12} \cdot P_{11,8} \cdot G_{7,4} + \\
 &P_{15,12} \cdot P_{11,8} \cdot P_{7,4} \cdot G_{3,0} + P_{15,12} \cdot P_{11,8} \cdot P_{7,4} \cdot P_{3,0} \cdot \text{Cout}_1
 \end{aligned}$$




Architecture - L2S3

59

Retenue anticipée par blocs

 $2(n+1)t$ pour retenue sur 4^n bits
Temps logarithmique et non linéaire




Architecture - L2S3

60

L'UAL

- Addition, soustraction, opérations logiques bit à bit
- Implique entrée de sélection : commande

c1	c0	S
0	0	A AND B
0	1	A OR B
1	0	A + B
1	1	A - B

 


Architecture - L2S3

61

Une tranche 1 bit de l'UAL

 - Soustraction = ajouter l'opposé = complément bit à bit + 1
 - Choix : sur c0
 - Si c0 = 0, ajouter b
 - Si c0 = 1, ajouter Not(b)
- Mais
 $a \text{ XOR } 0 = a$
 $a \text{ XOR } 1 = \text{la}$




Architecture - L2S3

62

Une tranche 1 bit de l'UAL

 Version naïve, multiplexeurs et propagation de retenue



Architecture - L2S3

63

Plan


- Algèbre de Boole et fonctions booléennes
- Circuits combinatoires
- Circuits séquentiels
 - Bascules
 - Compteurs
 - Automates

Architecture - L2S3

64

Comportement temporel des circuits combinatoires

 Les entrées suivent les sorties - avec un temps de retard




Architecture - L2S3

65

Objectif des circuits séquentiels

 - Mémorisation en circuiterie logique
- Définir les valeurs observables dans les circuits en discrétisant le temps




Architecture - L2S3

66


Le Bistable

 2 points fixes stables, 1 point instable. Pas d'entrées, irréversible.



La bascule RS

Positionnement ou mémorisation

 

Ecriture d'un 1 : $S = 0, R = 1$
 Ecriture d'un 0 : $S = 1, R = 0$
 $R = S = 1$: Mémorisation de la valeur courante

Architecture - L2S3


68

La bascule RS


Nand ($x, 1$) = x

Nand ($x, 0$) = 1

 • $R = S = 1$: Mémorisation de la valeur courante



 • $R = 1, S = 0$: $Q = 1$ et $!Q = 0$ Écriture d'un 1




Architecture - L2S3

69


La bascule RS

Nand (x, 1) = !x Nand (x, 0) = 1

 - $R = 0$ $S = 1$: $Q = 0$ et $!Q = 1$ Écriture d'un 0



 - $R = 0$ $S = 0$: configuration interdite, les deux sorties ne sont plus complémentaires 1, 1




Architecture - L2S3

70

La bascule RS

 - Écriture d'un 0 : détail du fonctionnement




A la fin de la deuxième étape, Q à 0 verrouille le 1 sur $!Q$
 R peut changer ensuite : R doit être maintenu à 0 au moins $2t_p$
 De même, pour l'écriture d'un 1, S doit être maintenu à 0 au moins $2t_p$

Architecture - L2S3

71

La bascule RS

 - Écriture d'un 0 : fonctionnement pathologique si non-respect des t_p




Etat initial S à 0 S repasse à 1 Etat final
 Après 1 t_p prématurément incohérent

Architecture - L2S3

72

La bascule latch

 

- $C = 0 : S = R = 1$, mémorisation ; état **opaque**
- $C = 1 : S = \neg D$, $R = D$, donc $Q = D$; état **transparent**


Architecture - L2S3

73

La bascule D

Bascule sur front

 - Enregistre l'état de D sur la transition montante
- (0->1) de C. L'état est recopié sur Q après t_b .




Architecture - L2S3

74

La bascule D

 Contraintes : temps d'établissement et de maintien




Architecture - L2S3


75

Réalisation de la bascule D

 - Pour $C = 0$, la bascule RS est en mémorisation



- Ecriture d'un 0


 


Architecture - L2S3

76

Registre

  Un ensemble de bascules commandées par le même signal : mémorisent simultanément n bits au lieu de 1.




Architecture - L2S3

77

Horloge

 - Signal périodique. Période = Temps de cycle T_c
Fréquence $F = 1/T_c$
- Fournit une référence de temps discret commune à un ensemble de circuits




Architecture - L2S3

78

Opérateurs synchrones
 
$$Y_{\text{cycle } n+1} = G(X_{\text{cycle } n})$$




Architecture - L2S3

79

Fréquence de fonctionnement

$$T_c \geq t_b + t_{pl} + t_{su} = T_{c \text{ min}}$$
 
$$F_{\text{max}} = \frac{1}{T_{c \text{ min}}}$$





Architecture - L2S3

80

Décaleur
  
$$Q1_{\text{cycle } n+1} = Q0_{\text{cycle } n}$$




Architecture - L2S3

81

Compteurs synchrones

$$X_{i+1} = (1 + X_i) \bmod N$$

 


Réalisation = définir les fonctions de la logique combinatoire

Architecture - L2S3

82

Compteurs


- Par 2

 

- Par 4

En code entier naturel

Etat Courant		Etat Futur			
Val	Q1	Q0	D1	D0	Val
0	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	2
2	1	0	1	1	3
3	1	1	0	0	0

 

Architecture - L2S3


83

Compteur par 4 synchrone

$$D0 = \overline{Q0}$$

$$D1 = Q1 \cdot \overline{Q0} + \overline{Q1} \cdot Q0 = Q1 \oplus Q0$$

 En utilisant les deux sorties des bascules D, on récupère directement les sorties complémentées.




Architecture - L2S3

84

Automates synchrones

$$(q_{n+1}, s) = f(q_n, e)$$

 - q : état de l'automate
- e : entrées
- s : sorties - commandes



Un compteur est un automate avec e absent, $s = q$


Architecture - L2S3

85

Application des automates synchrones

$$(q_{n+1}, s) = f(q_n, e)$$

 - Circuits : de l'automate de machine à laver au contrôle de microprocesseurs
- Théorie et pratique des langages



Architecture - L2S3

86

Automate de Moore

Un automate de Moore est

un sextuplet

$\{Q, q_0, T, E, S, f\}$

Q ensemble des états

q_0 état initial


E ensemble des entrées

S ensemble des sorties

T transitions, inclus dans $Q \times E \times Q$

$f : Q \rightarrow S =$ calcul des sorties

Exemple : compteur par 4 avec RAZ

 

$$f(q) = q$$


Architecture - L2S3

87

Automate de Moore

Les sorties sont
déterminées par l'état

Exemple : compteur par 4
avec RAZ

 


$$f(q) = q$$

Architecture - L2S3

88

Réalisation d'un automate de Moore

 - Etat : registre opaque
- Transitions et sortie : logique combinatoire
- Réaliser un automate :
 - Taille du registre d'états
 - Synthèse des fonctions booléennes transition et sortie : PLA



Architecture - L2S3

89


Compteur avec RAZ

N	Etat courant			Etat futur		
	q1	q0	r	d1	d0	N
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	2
1	0	1	1	0	0	0
2	1	0	0	1	1	3
2	1	0	1	0	0	0
3	1	1	0	0	0	0
3	1	1	1	0	0	0

$$d_0 = \overline{q_0} \cdot \overline{r}$$

$$d_1 = \overline{q_1} \cdot q_0 \cdot \overline{r} + q_1 \cdot \overline{q_0} \cdot \overline{r}$$

$$s_1 = q_1, \quad s_0 = q_0$$

 

Architecture - L2S3


90

Automate de Mealy

Un automate de Mealy est

un quintuplet $\{Q, q_0, T, E, S\}$ Exemple : compteur par 4 avec RAZ et signal

 - Q ensemble des états
- q_0 état initial
- E ensemble des entrées
- S ensemble des sorties
- T transitions, inclus dans $Q \times E \times S \times Q$



Architecture - L2S3


91

Automate de Mealy

T transitions, inclus dans $Q \times E \times S \times Q$

Les sorties sont
déterminées par
la transition

 Exemple : compteur par 4 avec RAZ et signal




Architecture - L2S3

92

Réalisation d'un automate de Mealy

 
- Etat : registre opaque
- Transitions et sortie : logique combinatoire
- Réaliser un automate :
 - Taille du registre d'états
 - Synthèse des fonctions booléennes transition et sortie : PLA



Architecture - L2S3

93

Comparaison Moore-Mealy

 

Architecture - L2S3

94

Comparaison Moore-Mealy

- Les deux modèles sont équivalents : étant donné un automate de Mealy (resp Moore), on peut toujours construire un automate de Moore (resp Mealy) qui a la même séquence de sorties pour une séquence d'entrées données.
- Mais l'automate de Moore a toujours au moins autant (et souvent beaucoup plus) d'états que l'automate de Mealy équivalent.

Architecture - L2S3

95


Exemple : contrôle de croisement

Contraintes :

- Sûr et non bloquant chemin
- $\text{Route Rouge} < \text{Temps Long}$
- Au moins Temps Long entre détection et Route Rouge
- Orange pendant Temps Court (exact)

Signaux :

 - $a = 1$: détection (donné)
- $t_l/t_c = 1$: Temps Long/Court écoulé
- Contrôle des feux



Architecture - L2S3

96

Exemple : contrôle de croisement

Sans temporisation

RV : route vert, chemin rouge


RO : route orange, chemin rouge

CV : route rouge, chemin vert

CO : route rouge, chemin orange

Seuls états possible pour la sécurité

 Moore : la valeur des feux est associée à l'état




Architecture - L2S3

97

Exemple : contrôle de croisement

Avec temporisation :


Aux instants adéquats, RAZ d'un compteur

 

Architecture - L2S3

98

Exemple : contrôle de croisement

 


Architecture - L2S3

99

4. Micro-architecture

Objectif : Comment réaliser un sous-ensemble représentatif de l'architecture logicielle MIPS32

Les niveaux d'un système informatique

 

Architecture - L2S3

101

Organisation générale

$RI \leftarrow Mem[PC] \text{ et } PC \leftarrow PC + 4$
Exécution de l'instruction

- Partie opérative : transferts registre-registre, registre-mémoire, calculs.
- Partie contrôle : séquençement des actions élémentaires

Architecture - L2S3


102

Instructions arithmétiques et logiques

Format R-R

Spécification : $Rd \leftarrow Ra \text{ OP } Rb$

 Réalisation: $Rd \leftarrow Ra \text{ OP } Rb$




$$T_c \geq T_{reg} + T_{UAL}$$

Architecture - L2S3

Format R-I

Spécification : $Rd \leftarrow Ra \text{ OP } ES(Imm_{16})$
ou $Rd \leftarrow Ra \text{ OP } EZ(Imm_{16})$

 Réalisation: $Rd \leftarrow Ra \text{ OP } EXT(RI_{15:0})$




$$T_c \geq T_{reg} + T_{UAL}$$

103

Mémoire

 - Un tableau linéaire (1 dimension)
 - N bits d'adresse
 - p bits de données
 - 2^N entités de P bits sont adressables
- une entité = un mot mémoire
- Adressable = lue/écrite individuellement
- Lecture et Ecriture sont mutuellement exclusives
- Pour ce chapitre, $T_{mem} = T_{UAL}$ mais décrit en fait un cache




Architecture - L2S3

104

Instruction de chargement - LOAD

Spécification : $Rd \leftarrow Mem [Ra + ES(Imm_{16})]$

 Réalisation 1 : $Rd \leftarrow Mem [Ra + EXT(RI)]$



$$T_c \geq T_{reg} + T_{UAL} + T_{Mem}$$

Architecture - L2S3

105

Temps de cycle et temps d'exécution

- T_{ex} = temps d'exécution d'un programme comportant NI instructions
 - dépend de l'architecture logicielle
- CPI = nombre de cycles par instruction
 - dépend de l'architecture logicielle et de la micro-architecture
- T_c = temps de cycle
 - dépend du matériel et de l'implémentation

$$T_{ex} = NI \times CPI \times T_c$$

Architecture - L2S3

106

Instruction de chargement - LW

Spécification : $Rd \leftarrow Mem [Ra + ES(Imm_{16})]$

Réalisation 1 : $Rd \leftarrow Mem [Ra + EXT(RI)]$

$$T_c \geq T_{reg} + T_{UAL} + T_{Mem}$$

Le temps de cycle est doublé pour **TOUTES** les instructions.

✓ Il faut chercher une autre réalisation.

Architecture - L2S3

107

Instruction de chargement - LW


Spécification : $Rd \leftarrow Mem [Ra + ES(Imm_{16})]$

Réalisation 2 :

- Cycle 1 : $RA_{dM} \leftarrow Ra + EXT(RI)$
- Cycle 2 : $Rd \leftarrow Mem[RA_{dM}]$

$$T_c \geq T_{reg} + T_{UAL}$$

 ✓ Les instructions de chargement prennent 2 cycles, et les instructions arithmétiques 1 cycle



Architecture - L2S3

108

Les bus (1)


- Bus = ensemble de 32 « fils » interne au micro-processeur
- Pas de protocole : très différent d'un bus de carte (SCSI, USB,...)
- Pas de mémorisation
- **Contrainte : UNE SEULE information à la fois sur un bus**

Architecture - L2S3

112

Les bus (2)

 Contrainte : UNE SEULE information à la fois sur un bus




- Copier X dans Y et Z : 1 cycle
 $Z \leftarrow X; Z \leftarrow Y$
- Copier X dans Y et Z dans T : 2 cycles
Cycle 1 : $Y \leftarrow X$
Cycle 2 : $T \leftarrow Z$

Architecture - L2S3

113

Les bus (3)

 Contrainte : UNE SEULE information à la fois sur un bus



- Copier X dans Y et Z dans T : 1 cycle
 $Y \leftarrow X; T \leftarrow Z$

Architecture - L2S3

114

Langage transfert


- Description de la partie opérative
- **Contraintes :**
 - **UNE SEULE** information à la fois sur un bus
 - Par des connexions existantes
 - Entre éléments de mémorisation : Registre-registre ou registre mémoire
- Syntaxe : une ligne par cycle – transferts simultanés séparés par « ; »
- On peut vérifier que la carte machine 3 bus permet la description en langage transfert correspondant aux textes « réalisation »

Architecture - L2S3

115

La lecture de l'instruction

 
Spécification : $RI \leftarrow Mem[PC]$; $PC \leftarrow PC + 4$



Architecture - L2S3

116


Partie Contrôle

 

Architecture - L2S3

117

Automate d'états

 

C = Instruction arithmétique et logique ou branchement


Architecture - L2S3

118

 5. Mémoire

Mémoire

- Un tableau linéaire (1 dimension)
 - N bits d'adresse
 - p bits de données
 - 2^N entités de P bits sont adressables
- une entité = un mot mémoire
- Adressable = lue/écrite individuellement
- Lecture et Ecriture sont mutuellement exclusives
- Pour ce chapitre, $T_{mem} = T_{UAL}$ mais décrit en fait un cache



Architecture - L2S3

120

Mémoire statique - SRAM

- Technologie semiconducteurs logique
- 6 T par point mémoire
 - Un bistable plus deux interrupteurs
- Evoluent en fréquence comme les processeurs

Architecture - L2S3

121

Mémoire dynamique DRAM

- Technologie non CMOS
- Equivalent 1,5 transistors
- Résistance + capacité
- Demande un rafraîchissement périodique (réécriture)
- La lecture est destructrice -> Temps de cycle
- Le temps d'accès évolue moins vite que celui des processeurs

Architecture - L2S3

122


Faits technologiques (1)

- Gap processeur mémoire
 - 1 calcul = 3 opérandes
- Loi de Moore: densité d'intégration X 2 / 18 mois
 - Joue à plein pour les SRAM
 - Effet plus complexe sur les processeurs
- Performance des processeurs x 1,5 / an
- Débit DRAM x 1,2 / an
- Débit disques x 1,6 / an
- Les meilleures SRAM
 - temps d'accès = Tc processeur
- 1 ordre de grandeur SRAM -> DRAM
- 3 ordres de grandeur DRAM -> disques

Architecture - L2S3

123

Hiérarchie mémoire

 


- A un instant donné, chaque niveau de la hiérarchie contient un extrait du niveau inférieur
- L'accès étant plus rapide, la copie offre l'illusion d'une mémoire + rapide à faible coût
- La gestion des copies et problèmes reliés doit être transparente au niveau de l'exécution des instructions
 - Cache : entièrement en matériel
 - Mémoire virtuelle : matériel et logiciel système

Architecture - L2S3

124

Le principe de localité

 - Localité **temporelle** = Accès répétés à une même adresse
 - Boucles dans le code
 - Eventuellement en données




Architecture - L2S3

125

Le principe de localité

 - Localité **spatiale**
 - Accès à des adresses consécutives
 - Le coût d'un accès bloc est beaucoup moindre que le coût de n accès indépendants : $T(\text{bloc}) = T_s + n T_i$



Architecture - L2S3

126

Le produit Matrice-Vecteur

Architecture - L2S3

127

Conséquences pour le programmeur

- Attention aux conventions des compilateurs

```
pour i= 1,N  
  ... A[i] ...  
fin pour
```

Bon

- Les accès par indirection peuvent coûter TRES cher

```
pour i= 1,N  
  ...  
  A[L[i]] ...  
fin pour
```

Mauvais

Architecture - L2S3

128

Conséquences pour le programmeur


Des gains de performances importants peuvent être obtenus en localisant les accès

- Il existe des outils d'analyse des performances processeur et mémoire
 - VTune pour Windows
 - Associés à des compilateurs commerciaux sous Linux/Unixes
 - Quelques logiciels libres produits de recherche
- L'optimisation automatique est un sujet de recherche

Architecture - L2S3

129


Organisation interne : 1D

 

Architecture - L2S3

130

Organisation interne matricielle

 

Architecture - L2S3

131


Organisation matricielle

- L'organisation matricielle concerne une mémoire $2^{2m} \times 1$ bit
- Pour une mémoire $2^{2m} \times p$ bits, la structure est répliquée

Architecture - L2S3

132

Organisation des DRAM

 


- $\overline{\text{RAS}}$ et $\overline{\text{CAS}}$ valident respectivement les parties hautes et basses des adresses

Architecture - L2S3

133

Chronogramme en lecture

 

Architecture - L2S3

134

Organisation matricielle + validation

- Les données d'une même ligne sont présentées simultanément, puis sélectionnées
- Possibilité d'accès consécutifs aux données d'une *même* ligne *plus rapides* qu'à ceux de lignes distinctes
Localité spatiale

```
pour i= 1,N
... A[i] ...
fin pour
```

Bon

```
pour i= 1,N
...
A[L[i]] ...
fin pour
```

Mauvais

Architecture - L2S3

135

6. Introduction aux architectures avancées : pipeline

Améliorer les performances

Micro-architecture élémentaire

- 2 cycles pour les instructions arithmétiques
- 3 cycles pour les instructions mémoire

Question : en supposant 20% d'instructions mémoire, quel est le nombre moyen d'instructions par cycle ?

Architecture - L2S3

137

L'exécution d'une instruction


- Les étapes fondamentales

Instructions UAL	Instructions Mémoire	Instructions Branchement
Lecture instruction	Lecture instruction	Lecture instruction
Incrémentation CP	Incrémentation CP	Incrémentation CP
Décodage de l'instruction	Décodage de l'instruction	Décodage de l'instruction
Lecture des opérandes	Calcul de l'adresse mémoire	Calcul de l'adresse de branchement
Exécution	Accès mémoire	Exécution
Ecriture du résultat	Rangement du résultat	

Architecture - L2S3

138

Principe du pipeline

 


- Réaliser simultanément les étapes de plusieurs instructions

Architecture - L2S3

139

Performance du pipeline simple

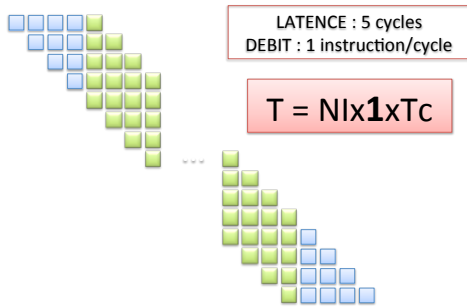


Architecture - L2S3

140

Micro-architecture

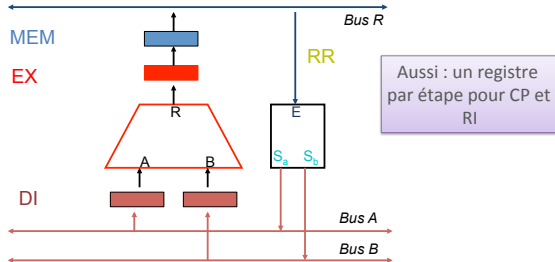
Exemple pour les instructions arithmétiques et logiques



Architecture - L2S3

141

Aléas de données

 


- Exemple de *Dépendance de Données*
Flot, Read after Write, Producteur-consommateur
- Autres domaines
Compilation, Exécution parallèle

Architecture - L2S3

142


Traitement : *anticipation*

 

Architecture - L2S3

143


Réalisation de l'anticipation

 

Architecture - L2S3

144


Aléas de données incontournables

 

Architecture - L2S3

145

Supension (ou bulle)

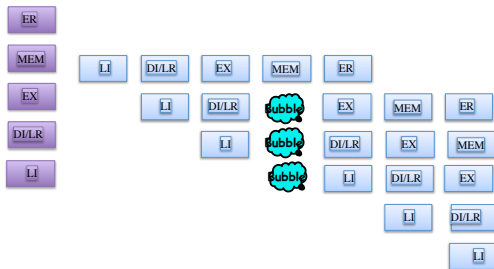

Architecture - L2S3

146


Supension

- Question : si 20% des instructions amènent une suspension dans le pipeline, sans confusion des suspensions, quel est le nombre moyen d'instructions par cycle ?

Architecture - L2S3

147

Aléa de branchement

 


- Dépendance de contrôle
- Demande un additionneur supplémentaire

Architecture - L2S3

148

Branchement conditionnel

 

- Dépendance de contrôle

Architecture - L2S3

149


Traitement des aléas de branchement

- Annulation par matériel de l'instruction qui suit.
 - Toute instruction de contrôle prend 2 cycles.
- Insérer une instruction NOP
 - Toute instruction de contrôle prend 2 cycles
- Saut/branchement retardé d'un cycle
 - L'instruction après le branchement est exécutée avant que le branchement ou le saut soit effectué
 - Si le compilateur peut réordonner les instructions, saut et branchement en 1 cycle

Architecture - L2S3

150

Exemple de réordonnancement pour branchement retardé

<pre> r10 <- @X r11 <-@Y r12 <-@Z Deb: Load r1, 0(r10) Load r2, 0(r11) Add r3, r1, r2 Store r3, 0(r12) Add r10, r10, 4 Add r11, r11, 4 Cmp r10, r4 Ble Deb </pre>		<pre> r10 <- @X r11 <-@Y r12 <-@Z Deb: Load r1, 0(r10) Load r2, 0(r11) Add r3, r1, r2 Store r3, 0(r12) Add r10, r10, 4 Cmp r10, r4 Ble Deb Add r11, r11, 4 </pre>
--	---	--

Architecture - L2S3

151


Aléas de branchement

- Les délais de branchement ne peuvent plus être traités par optimisation logicielles
- Support matériel
 - Prédiction de branchement
 - Cache des adresses des cibles de branchement (BTB)
- Suppression de la plupart des branchements
 - Instructions prédiquées, ex. ARM

Architecture - L2S3

152

Approche superpipeline

 

153

Limites des superpipelines

- Fréquence d'horloge plus élevée : dissipation
- Circuits d'anticipation plus complexes
- Délais de branchement et chargement plus élevés

Architecture - L2S3

154

Pour aller plus loin

- Pipeline pour instructions flottantes
 - Exécution dynamique "dans le désordre"
 - Optimisations logicielles : déroulage de boucle et pipeline logiciel
- Intégration pipeline et caches
- Superscalaires
- GPU

Architecture - L2S3

155
