
Introduction à VHDL


Daniel Etiemble
de@lri.fr

Introduction à VHDL

 - Exemple de conception
 - Code VHDL pour réaliser un comparateur 4 bits

```
-- eqcomp4 est un comparateur 4 bits
entity eqcomp4 is
  port (a, b: in bit_vector(3 downto 0);
        equals : out bit);
end eqcomp4;


architecture dataflow of eqcomp4 is
begin
  equals <= '1' when (a = b) else '0';
end dataflow;
```



- NOTE:
1. -- indique un commentaire
 2. Deux parties dans le code


Format VHDL

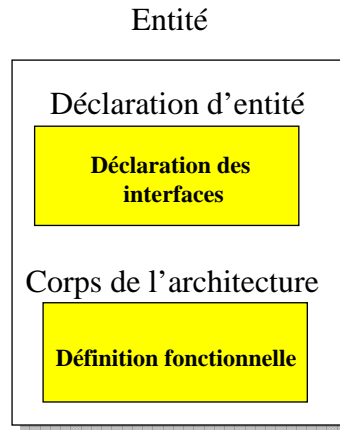- Le code VHDL décrit une entité en deux parties
 - Déclaration d'entité
 - Corps de l'architecture
- Il y a aussi d'autres aspects
 - package
 - configuration



Déclaration d'entité

 - Description des entrées sorties
 - Comme le schéma d'un composant
 - Description des "ports" d'un composant (les "pattes" d'E/S du schéma)
 - **entity** <name> **is** . . . **end** <name>;
 - EXEMPLE : un additionneur 4 bits



Schéma

```
entity add4 is port(
  a, b: in std_logic_vector(3 downto 0);
  ci: in std_logic;
  sum: out std_logic_vector(3 downto 0);
  co: out std_logic);
end add4;
```

PORTS

- Chaque signal d'E/S d'une entité est appelé port
 - Un port est un objet de type données qui peut recevoir des valeurs et être utilisé dans des expressions
 - Chaque port a un nom, une direction (mode) et un type de données
- Nom de port
 - Majuscules/minuscules sont équivalents
 - Le premier caractère doit être une lettre
 - Le dernier caractère ne peut être un “underscore”
 - Deux “underscores” successifs sont interdits

Modes et types

- Un mode décrit la direction du transfert d'une donnée à travers un port
 - in
 - out
 - inout (signaux bidirectionnels)
 - buffer (un noeud interne utilisé pour feedback)
- Il y a plusieurs types de données disponibles
 - Boolean, bit, bit_vector, integer
 - La bibliothèque standard IEEE fournit également std_ulogic et std_logic et des tableaux de ces deux types
 - On doit signaler à VHDL d'utiliser cette bibliothèque

```
library ieee;  
use iee.std_logic_1164.all;
```

Architecture

- Une architecture décrit le contenu d'une entité
- VHDL a trois styles d'architecture qui peuvent être combinée dans le corps d'une architecture
 - Comportemental
 - Flot de données
 - Structurel
- Le même circuit peut être décrit en utilisant n'importe lequel des trois styles

Description comportementale

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity eqcomp4 is port(
  a, b: in std_logic_vector(3 downto 0)
  equals: out std_logic);
end eqcomp4;

architecture behavioral of eqcomp4 is
begin
  comp: process (a, b)
  begin
    if a = b then
      equals <= '1';
    else
      equals <= '0';
    end if;
  end process comp;
end behavioral;
```

- Une description comportementale fournit un algorithme qui modélise le fonctionnement du circuit
- Une déclaration de processus contient un algorithme
 - Elle commence par une étiquette (optionnel), le mot clé “process” et une liste des signaux actifs (*sensitivity list*)
 - La liste des signaux actifs indique quels signaux provoqueront l'exécution du processus

Description flot de données

- Une description flot de données spécifie comment la donnée est transférée de signal à signal sans utiliser d'affectations séquentielles (comme dans la description comportementale)
- Cette description ne nécessite pas de déclaration de processus
- Toutes les déclarations s'exécutent en même temps ("*concurrent signal assignment*")

```
architecture dataflow of eqcomp4 is
begin
  equals <= '1' when (a = b) else '0';
end dataflow;
```

Descriptions structurelles

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity eqcomp4 is port(
  a, b: in std_logic_vector(3 downto 0)
  equals: out std_logic);
end eqcomp4;


use work.gatespkg.all;
architecture struct of eqcomp4 is
  signal x: std_logic_vector(0 to 3)
begin
  u0: xnor2 port map (a(0),b(0),x(0));
  u1: xnor2 port map (a(1),b(1),x(1));
  u2: xnor2 port map (a(2),b(2),x(2));
  u3: xnor2 port map (a(3),b(3),x(3));
  u4: and4 port map (x(0),x(1),x(2),x(3),equals);
end struct;
```

- Les composants sont instanciés et connectés.
 - Ils doivent être définis dans un package et compilés dans une bibliothèque
 - Les bibliothèques sont attachées par une déclaration


xnor2 and and4 sont dans la bibliothèque work.gatespkg.

Modélisation structurelle en VHDL

 - Concevoir une fonction majorité à trois entrées
 - La déclaration d'entité est équivalente à



 - La déclaration d'architecture est équivalente à



Les composants sont des portes ET et des portes OU

VHDL Code

- Aspect du code VHDL :
 - L'architecture a trois déclarations
 - Deux composants
 - Un signal
 - Les déclarations de composants correspondent à leur entité
 - Les déclarations de signaux créent un ou plusieurs signaux internes

```
entity MAJORITY is port(
  A_IN, B_IN, C_IN: in BIT;
  Z_OUT          : out BIT);
end MAJORITY;

architecture struct of MAJORITY is
  --Declare logic operators
  component AND2_OP
    port (A, B : in BIT; z : out BIT);
  end component;
  component OR3_OP
    port (A, B, C : in BIT; z : out BIT);
  end component;
  --Declare signals to interconnect logic operators
  signal INT1, INT2, INT3 : BIT;
begin
  A1: AND2_OP port map (A_IN,B_IN,INT1);
  A2: AND2_OP port map (A_IN,C_IN,INT2);
  A3: AND2_OP port map (B_IN,C_IN,INT3);
  A4: OR3_OP port map (INT1,INT2,INT3,Z_OUT);
end struct;
```

Déclaration de composants

- Les composants nécessaires sont aussi décrits avec un style VHDL

```
entity AND2_OP is
  port
    (A, B : in BIT;
     Z   : out BIT);
end AND2_OP;

architecture MODEL of AND2_OP is
begin
  Z <= A and B;
end MODEL;
```

```
entity OR3_OP is
  port
    (A, B, C : in BIT;
     Z   : out BIT);
end OR3_OP;

architecture MODEL of OR3_OP is
begin
  Z <= A or B or C;
end MODEL;
```

Ici modélisation “flot de données”

Instantiation des composants

- Le circuit Majorité contient quatre déclarations d’instanciation de composants
 - Elles commencent par une étiquette suivie de :
 - Puis un nom de composant
 - “port map” décrit comment chaque composant est connecté au reste du système.
- Ce sont des déclarations concurrentes : l’ordre n’a pas d’importance
 - Elles sont toutes exécutées en même temps


```
begin
  A1: AND2_OP port map (A_IN,B_IN,INT1);
  A2: AND2_OP port map (A_IN,C_IN,INT2);
  A3: AND2_OP port map (B_IN,C_IN,INT3);
  A4: OR3_OP port map (INT1,INT2,INT3,Z_OUT);
end struct;
```

Logique séquentielle

- Passage d'un état à l'état suivant sur une transition d'horloge

```

 label: process (CLK)
  begin
    if(rising_edge(CLK)) then
      D   <=  C;
      B   <=  A;
      C   <=  B;
    end if;--CLK
  end process;--main
  
```



Structures hiérarchiques

- Il n'y a pas de restrictions sur la hiérarchisation des modèles structurels
 - Les entités d'une réalisation peuvent utiliser des composants dont les entités à leur tour peuvent utiliser des composants

EXEMPLE : un circuit avec deux circuits majorité qui détecte quand deux groupes de trois entrées ont tous deux un signal de sortie haut.

```

entity MAJORITY_2x3 is port(
  A1,B1, C1  : in BIT;
  A2, B2, C2  : in Bit;
  Z_OUT      : out BIT);
end MAJORITY_2x3;

architecture struct of MAJORITY_2x3 is
  component AND2_OP
    port (A, B : in BIT; z : out BIT);
  end component;
  component MAJORITY
    port (A_IN,B_IN,C_IN : in BIT
          Z_OUT          : out BIT);
  end component;
  signal INT1, INT2: BIT;
begin
  M1: MAJORITY port map (A1,B1,C1,INT1);
  M2: MAJORITY port map (A2,B2,C2,INT2);
  A1: AND2_OP port map (INT1,INT2,Z_OUT);
end struct;
  
```


PACKAGES

```
package LOGIC_OPS is
  component AND2_OP
    port (A, B : in BIT; z : out BIT);
  end component;
  component OR32_OP
    port (A, B, C : in BIT; z : out BIT);
  end component;
  component NOT_OP
    port (A, : in BIT; A_BAR : out BIT);
  end component;
end LOGIC_OPS;
```

- Un package sert à réutiliser un ensemble de déclarations de composants
 - Un package commence par le mot clé *package* et se termine par le mot clé *end*
 - Il contient les définitions de composants et de signaux (et plus...)
- Ce package pourrait être sauvegardé dans la bibliothèque WORK et appelé par
 - uses WORK.LOGIC_OPS.all
- Ou il pourrait être inclus dans le fichier source qui contient toutes les entités pour un problème

Bibliothèques

- Une bibliothèque contient du code compilé d'entités de conception
 - Il y a une bibliothèque standard VHDL
 - Lors de la compilation d'un projet, il est rangé par défaut dans la bibliothèque WORK
- L'utilisation d'une bibliothèque implique la déclaration

library <nom_bibliothèque>;

- Pour accéder à ses packages:

use <nom_bibliothèque>.<nom_bibliothèque>.all;

Exemple : décodeur


Exemple: décodeur 2 : 4

```

entity decoder is
  port (
    A : in std_logic_vector(1 downto
0);
    Z : out std_logic_vector(3 downto
0)
  );
end entity decoder;

architecture when_else of decoder is
begin
  Z <= "0001" when A = "00" else
    "0010" when A = "01" else
    "0100" when A = "10" else
    "1000" when A = "11" else
    "XXXX";
end architecture when_else;
  
```

Interface

 

Fonction


A(1..0)		Z(3..0)			
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Exemple : multiplexeur 4:1

```


entity mux is
  port (
    a, b, c, d: in std_logic;
    s: in std_logic_vector(1 downto
0);
    y: out std_logic);
end entity mux;

 architecture mux1 of mux is
begin
  process (a, b, c, d, s)
  begin
    case s is
      when "00" => y <= a;
      when "01" => y <= b;
      when "10" => y <= c;
      when "11" => y <= d;
    end case;
  end process;
end architecture mux1;
  
```



Bascule D
 
```
architecture rtl of D_FF is
begin
  process (Clock, Reset) is
  begin
    if Reset = '1' then
      Q <= '0';
    if rising_edge(Clock)
    then
      Q <= D;
    end if;
  end process;
end architecture rtl;
```



Compteur binaire

```
entity counter is
  generic (n : Integer := 4);
  port (
    clk : in std_logic;
    reset: in std_logic;
    count: out std_logic_vector(n-1 downto
    0)
  );
end entity counter;
```

- Pas de détails sur la manière de réaliser l'opérateur.
- Le + indique l'opération d'incréméntation.

```
use ieee.numeric_std.all;

architecture binary of counter is
begin
  process (clk, reset)
    variable cnt : unsigned(n-1 downto
    0);
  begin
    if reset = '1' then -- async reset
      cnt := (others => '0');
    elsif rising_edge(clk) then
      cnt := cnt + 1;
    end if;
    count <= std_logic_vector(cnt);
  end process;
end architecture binary;
```

Automate (FSM)


Sur la réception d'un signal (trigger), génère un signal active de 2 cycles et attend un signal accept

```

entity trigger is
  port (
    clk, reset:      In
    std_logic;
    trigger, accept : In
    std_logic;
    active:          out
    std_logic);
end entity trigger;

architecture rtl of trigger is
  type state_type is (s0, s1, s2);
  signal cur_state,
         next_state: state_type;
begin
  registers: process (clk, reset)
  begin
    if (reset='1') then
      cur_state <= s0;
    elsif rising_edge(clk) then
      cur_state <= next_state;
    end if;
  end process;

```

 

ures avancées
Etiemble


23

Automate (suite)

```

process (cur_state, trigger, accept) is
begin
  case cur_state is
    when s0 =>
      active <= '0';
      if (trigger = '1') then
        next_state <= s1;
      else
        next_state <= s0;
      end if;
    when s1 =>
      active <= '1';
      next_state <= s2;
    when s2 =>
      active <= '1';
      if (accept = '1') then
        next_state <= s0;
      else
        next_state <= s2;
      end if;
    end case;
  end process;

```

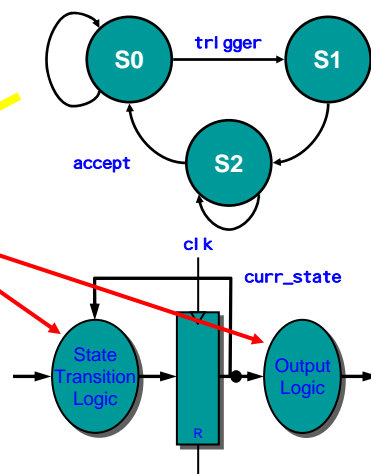


M1 Informatique
2005-2006

Architectures avancées
D. Etiemble

24

Flot de conception FPGA (1)

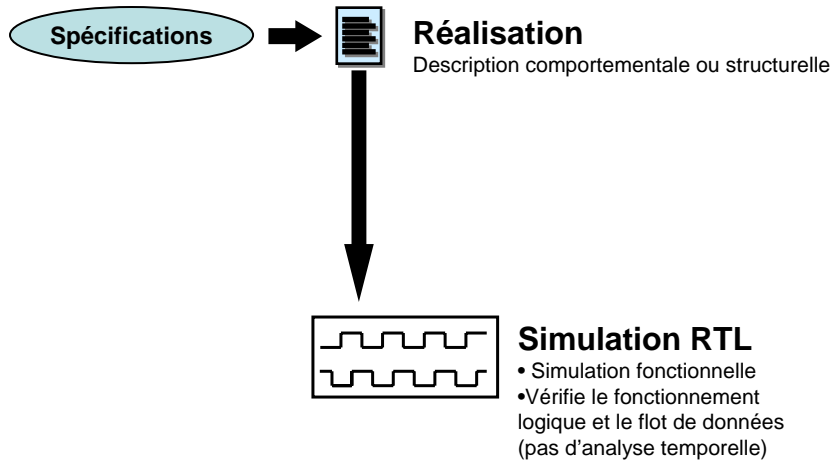


M1 Informatique
2005-2006

Architectures avancées
D. Etiemble

25

Flot de conception FPGA (2)

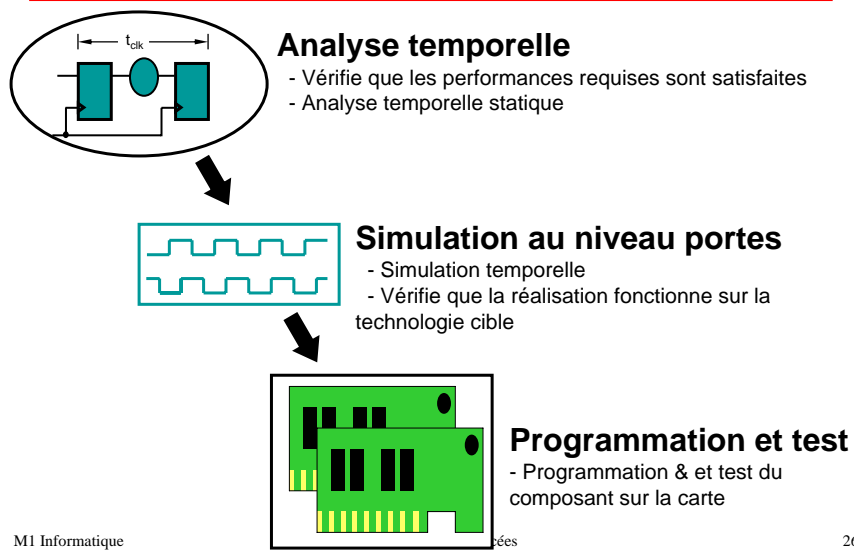

M1 Informatique
2005-2006


D. Etiemble

26

Cycle de conception : description

- Description du système

 - Textuelle (HDL)
 - VHDL, Verilog...
- Graphique
 - Schéma bloc
 - Graphe d'états
 - Table de vérité
 - ...




Cycle de conception : simulation

- Simulation fonctionnelle:

- Indépendante du type de FPGA
- Pas d'information temporelle


- Simulation temporelle

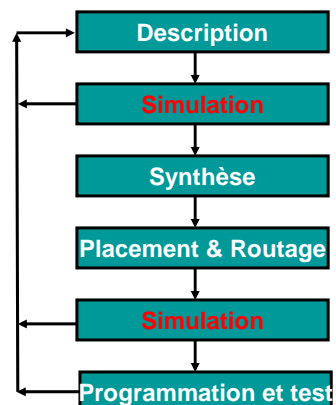- Simulation après placement et routage
- "timing" détaillé




Synthèse RTL

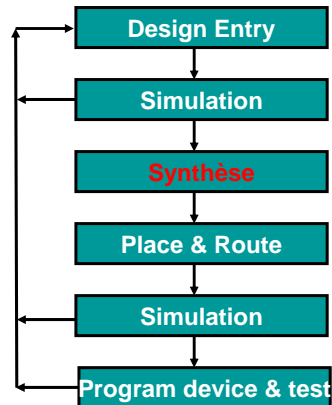- L'entrée est une description HDL
- Compilation & traduction
 - Génère la liste de noeuds indépendante de la technologie
 - Schéma RTL (analyse du code HDL)
- Mappage sur la technologie
 - Mappage sur les structures spécifiques de la technologie
 - LUTs
 - Registres
 - TAM/ROM
 - Blocs DSP
 - Autres composants
- Optimisation logique
 - Analyse de l'implantation



Placement et routage

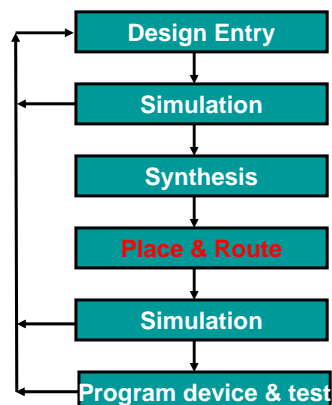- “fitter” sur le FPGA
 - Logiciel fourni par le vendeur du FPGA, spécifique de l'architecture de chaque composant FPGA
- Fonctions
 - Placement et routage
 - Edition des contraintes
 - Annotation de la liste de noeuds avec les informations temporelles
 - Fichier de configuration



Exemple : Quartus II d'Altera

- Logiciel de conception intégré
 - Plusieurs techniques d'entrée
 - textuelles: VHDL, Verilog, AHDL
 - Editeur de schéma
 - Synthèse logique
 - Placement et routage
 - Simulation
 - Analyse temporelle et puissance dissipée
 - Création de la "netlist" pour l'analyse temporelle
 - Programmation du composant
- ISE (Xilinx) a des caractéristiques semblables

